# 夏季学期实验指导书

实验版

课程教学组 2012/6/16

# 目录

夏季学期实验要求及注意事项	2
夏季学期实验教学安排表	3
2-4-4-7/4-7/4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4	
夏季学期实验: 32 位 MIPS 处理器设计	4

# 夏季学期实验要求及注意事项

- 1. 实验分组进行,每3人组成1组,实验评分分为现场验收和实验报告两部分。
- 2. 实验时间 2012.6.26~2012.7.13, 具体实验时间安排见后面"夏季学期教学实验安排表"。
- 3. 现场验收由助教根据现场硬件情况核定,按照小组进行验收(要求小组所有成员必须在场),小组成绩占个人成绩的 40%。
- 4. 实验报告个人独立完成,成绩占个人总成绩的 60%。
- 5. 实验报告内容包括:实验目的;设计方案(原理说明及框图);关键代码及文件清单;仿真结果及分析;综合情况(面积和时序性能);硬件调试情况;思想体会。
- 6. 实验报告提交方式:实验报告(word 或者 pdf)和设计代码打包后提交到网络学堂, 提交打包文件名按照"学号\_姓名\_实验编号"的规则命名。
- 7. 硬件实验板将在实验开始时下发到同学手中,实验验收完成后上缴,每个小组1套。
- 8. 同学可以在主楼 9 楼机房完成实验,也可以在寝室或者其他地方自行完成实验,没有考勤限制,现场验收必须在指点时间段内的主楼 9 楼机房进行。
- 9. 现场验收截止点为 7 月 13 日,在 7 月 10~11 日完成验收不加分不扣分,7 月 11 日之后完成验收每延迟一天扣 2%,7 月 10 日之前完成验收每提前一天加分 1%,最多加分 5%,所有加分和扣分在本实验的个人总分基础上进行。
- 10. 现场验收采取预约制,请在验收当天的 9 点之前在网上学堂中提交验收申请,提交的验收申请按照提交时间依次进行处理,未提交申请的验收将不予验收,每个小组最多有 2 次预约机会,请珍惜使用,超出预约次数的小组将失去预约资格,将统一安排在 7 月 13 日进行验收(会扣分哦!)。
- **11.** 根据综合结果,在流水线设计功能正确的所有小组中,具有最高时钟频率的前 **10** 个小组将可获得 **10%**的加分,申请加分的小组需要单独提交申请,并需另提交一份代码和设计说明。
- **12.** 注意,请同学们在遇到问题时,一定要先通过仿真自行查找原因,如果没有仿真结果,助教有权不予回答,请珍惜助教和其他同学的时间。
- **13.** 实验严禁抄袭,有抄袭嫌疑(实验报告或者设计代码出现雷同、回答问题明显非个人完成等)的现场实验或者实验报告按零分处理。

# 夏季学期实验教学安排表

		周一	周二	周三	周四	周五
	上午	无	无	无 01/02 班	无 03/04 班	无 05/06 班、其他
						非无 0 班
	下午	无	Xilinx 报告,报告	无 01/02 班	无 03/04 班	无 05/06 班、其他
第1周			后进行实验说明			非无 0 班
			并发放硬件板到	答疑	答疑	答疑
			各组			
	晚上	无	无	无	无	无
	上午	无 07/08 班	无 09/10 班	无 01/02 班	无 03/04 班	无 05/06 班、其他
						非无0班
	下午	无 07/08 班	无 09/10 班	无 01/02 班	无 03/04 班	无 05/06 班、其他
第2周						非无 0 班
		答疑	答疑	答疑	答疑	答疑
	晚上	无 07/08 班	无 09/10 班	无 01/02 班	无 03/04 班	无 05/06 班、其他
						非无 0 班
	上午	无 07/08 班	无 09/10 班	验收	没有验收的小组	没有验收的小组
第3周	下午	验收	验收	验收	验收	验收
	晚上	无 07/08 班	无 09/10 班	没有验收的小组	没有验收的小组	无

- A. 时间段安排: 上午 8: 00~12: 00, 下午 13: 00~18: 30, 晚上 18: 30~22: 00
- B. 验收时间:标识为"验收"或者"答疑"的时间段,上午:9:00~11:00,下午1:30~17:00
- C. 答疑时间:标识为"答疑"的时间段,下午 1:30~17:00,非本时间段上机的同学也可以来答疑,但是由于机位有限,优先考虑本时间段上机的同学,其他同学请自备笔记本电脑。
- D. 其他时间:没有标识的时间段,无助教值班,请自行上机实验。
- E. 6月26日安排:可编程逻辑器件世界领先厂商 Xilinx CEO Ivo 报告,时间15:30, 地点罗姆楼三楼报告厅,报告后进行夏季学期实验说明,然后按小组发放硬件实验 板,请同学们务必准时参加。

# 夏季学期实验: 32 位 MIPS 处理器设计

实验名称: 32 位 MIPS 处理器设计

实验目的: 熟悉现代处理器的基本工作原理; 掌握单周期和流水线处理器的设计方法。

#### 实验原理:

参考教材第五章和第六章相关内容。

## 实验内容:

对电路进行优化通常有三种途径,分别是:

- A. 对电路进行优化,达到最大性能(最小延时)
- B. 对电路进行优化,达到最小成本(最小面积)
- C. 对电路进行优化,达到最佳的性价比(最小的面积×延时)

## 实验分为三个阶段, 按照次序依次进行。

#### 1. 设计一个 32 位 ALU(30%)。

实现基本的算术、逻辑、关系、位与移位运算,尽量优化以达到最小的面积延时积。ALU 功能表如下所示:


类型	功能	ALUFun	描述
算术	ADD	000000	S=A+B
	SUB	000001	S=A-B
位运算	AND	011000	S=A&B
	OR	011110	S=A B
	XOR	010110	S=A^B
	NOR	010001	S=~(A B)
	"A"	011010	S=A
移位运算	SLL	100000	S=B>>A[4:0]
	SRL	100001	S=B< <a[4:0]< td=""></a[4:0]<>
	SRA	100011	S=B< <a[4:0] td="" 算术移位<=""></a[4:0]>
关系运算	EQ	110011	If(A==B) S=1 else S=0
	NEQ	110001	If(A!=B) S=1 else S=0
	LT	110101	If(A <b) else="" s="0&lt;/td"></b)>
	LEZ	111101	If(A<=0) S=1 else S=0
	GEZ	111001	If(A>=0) S=1 else S=0
	GTZ	111111	If(A>0) S=1 else S=0

#### ALU 端口如下表所示

名称	类型	描述
A[31:0]	输入	操作数 1

B[31:0]	输入	操作数 2
ALUFun[5:0]	输入	ALU 功能
Sign	输入	运算符号, 1: 有符号; 0: 无符号
S[31:0]	输出	结果输出

 - A. 加法运算实现可以采用逐次进位、超前进位等结构,减法可以通过加法实现(参见 见面理论课讲义或者前面实验);同时输出 Z (结果为零)、V (结果溢出)、N (结 果为负)等标志位,注意有符号数和无符号数标志产生的不同。
- B. 比较运算根据减法运算的结果(Z/V/N)产生,自行分析比较操作与算术运算之间的关系。
- C. 移位运算可以考虑将移位操作拆分为 16 位移位、8 位移位、4 位移位、2 位移位、1 位移位等几个子运算的组合,然后级联形成最后的运算结果。
- D. 逻辑运算可以根据要求直接产生。



#### 2. 设计一个单周期 MIPS 处理器(40%)。

A. 本实验完成一个 32 位的单周期 MIPS 架构处理器,实现核心 MIPS 指令集系统的一个子集,如下:

- i. 空指令: NOP
- ii. 存储访问指令: LW、SW、LUI;
- iii. 算术逻辑指令: add、addu、sub、subu、addi、addiu、and、or、xor、nor、andi、sll、srl、sra、slt、sltiu;
- iv. 分支和跳转指令 branch(beq、bne、blez、bgtz、bgez)和 jump(j、jal、jr、jalr);
- v. 其他指令可以根据情况自行添加。
- B. 该处理器支持异常(为简单起见,可以只支持未定义指令异常)和中断(定时器中断)的处理。
- C. 指令存储器实现采用常量数组的方式,根据自己设计的程序设定合理的大小, 样例见附件。
- D. Register File 模块提供 32 路 32bits 的寄存器资源,注意: 其中\$0 的取值永远为 0,见附件。
- E. 数据存储的地址空间被划分为 2 部分: 0x00000000~0x3FFFFFFF 为数据 RAM,可以提供数据存储功能; 0x40000000~0x7FFFFFF 为外设地址空间,对其地址的读写对应到相应的外设资源(LEDs、SWITCH...),见附件。具体地址划分如下:

地址范围	功能	备注
0x00000000~0x000000FF	数据存储器	256×32bits
		(可以根据需要自行扩展大小)
0x40000000~0x40000003	定时器	定时器外设地址 Timer
0x40000004	外部 SWITCH	Obit: Switch 0
		1bit: Switch1
		7bit: Switch7
0x40000005	外部 LEDs	Obit: LED O
		1bit: LED 1
		7bit: LED 7
0x40000006	七段数码管	Obit: CA
		1bit: CB
		7bit: DP
		8bit: ANO
		9bit: AN1
		10bit: AN2
		11bit: AN3

F. 提供一个定时器外设,可以根据设定周期产生外部中断,通过该定时器触发 7 段数码管的扫描显示。

地址范围	功能	备注	
0x40000000	定时器 TH	每当 TL 计数到全 1 时,	自动加载 TH 值到


		TL
0x40000001	定时器 TL	定时器计数器,TL值随时钟递增
0x40000002	定时器控制 TCON	Obit: 定时器使能控制,1-enable,O-disable
		1bit: 定时器中断控制,1-enable,0-disable
		2bit: 定时器中断状态

#### 定时器操作流程:

- i. 关闭定时器,TCON 写入 0.
- ii. 设置定时器周期,TH 取值决定定时器的计数周期。
- iii. 设置定时器TL 为OxFFFFFFFF。
- iv. 启动定时器,TCON 写入 3.

#### 定时器中断服务程序流程:

- i. 定时器中断禁止,同时中断状态清零,TCON 的 1-2bit 清零,TCON &=0xfffffff9。
- ii. 保护现场。
- iii. 中断处理代码。
- iv. 恢复现场。
- v. 使能中断,TCON 的 1bit 置 1,TCON |= 0x00000002;
- vi. 退出中断服务程序
- G. 单周期处理器可以参照下面的结构实现,也可以根据讲义或者扩充后的指令集 自行设计实现。

 

- 1) PCSrc, PC 的值可以有 6 种选择: 正常执行时, PC+4; 条件分支时, ConBA 或者 PC+4, 根据条件分支中的条件判断结果而定(ALUOut[0]), ConBA 来自于 PC+4 与指令中 16 位立即数左移 2 位后的数值之和; 直接跳转时, JT, 其值来 自于 J 型指令中的 26 位地址; 寄存器跳转时, Databus A, 其值取自\$Ra; 发生中断时, ILLOP(常量 0x80000004); 发生异常时, XADR(常量 0x80000008)。
- 2) RegDst,写入寄存器的地址可以有 4 种选择:R 型指令中,指令中的 Rd;I型指令中,指令中的 Rt;JAL/JALR 指令中,来自 Ra(常量,31);异常处理时,Xp(为简化处理,这里指定为常量 26,即发生中断或者异常时,返回地址将保存到\$26 寄存器中)。
- 3) EXTOp,根据指令产生 16 位立即数的 32 位扩展,无符号扩展和有符号扩展。
- 4) LUOp, 根据指令 LUI, 将 16 位立即数装入 32 位数的高 16 位。
- 5) ALUSrc1、ALUSrc2,根据指令决定参与ALU运算的两个操作数。
- 6) ALUFun, ALU 运算功能控制,同前面的 ALU 设计中要求。
- 7) Sign,决定 ALU 运算的性质,有符号数还是无符号数。
- 8) MemWr、MemRd,数据 memory 读写控制信号。
- 9) MemToReg,根据指令决定写入寄存器的数据来源,有3种选择:运算指令,ALU的输出将被写入寄存器;Load指令,数据存储器中的数据将被写入寄存器;JAL/JALR指令或者异常中断过程中,PC+4将被写入寄存器中。
- 10) PC 的最高位 PC[31]为监督位。当该位为'1'时,处理器处于内核态,此时异常和中断被禁止;当该位为'0'时,处理器处于普通态,此时允许发生中断和异常。注意 PC[31]不能作为地址最高位去索引指令存储器,取指令时应当固定将地址最高位置零。只有 RESET、异常、中断等有可能将 PC[31]设置为'1',其他指令不能设置该位为'1',JR 和 JALR 指令可以使监督位清零。
  - 在处理器复位后, PC 中的值应该为 0x80000000;
  - 发生中断时, PC 中的值应该为 0x80000004;
  - 在发生异常时, PC 中的值应该为 0x80000008;
  - PC+4 逻辑电路实现时应该保证 PC[31]不变;
  - 分支语句和 J、JAL 语句不应该改变 PC[31];
  - 当执行 JR、JALR 指令时,PC[31]的值由跳转地址(\$Ra)中的第 31 位(最高位)决定。
- H. 设计一个简单的编译程序,能够将简单的汇编代码编译为机器码。
- I. 设计一个计算两个整数的最大公约数的汇编程序,使用设计的编译程序得到机器码,要求通过 Switch 输入两个 4bits 的整数,通过 LEDs 显示两个操作数,通过七段数码管显示计算结果(必须通过定时器中断进行数码管显示),自行设计接口逻辑。
- 3. 在单周期 MIPS 处理器的基础上,设计一个 5 级流水线的 MIPS 处理器(30%)。
- A. 采用如下方法解决竞争问题:
  - i. 采用完全的 forwarding 电路解决数据关联问题。

- ii. 对于 Load-use 类竞争采取阻塞一个周期+Forwarding 的方法解决
- iii. 对于分支指令在 EX 阶段判断(提前判断也可以),在分支发生时刻取消 ID 和 IF 阶段的两条指令。
- iv. 对于 J 类指令在 ID 阶段判断,并取消 IF 阶段指令。
- B. 采用附件程序验证通过。
- C. 将计算最大公约数的程序在流水线 MIPS 处理器中正常运行。